
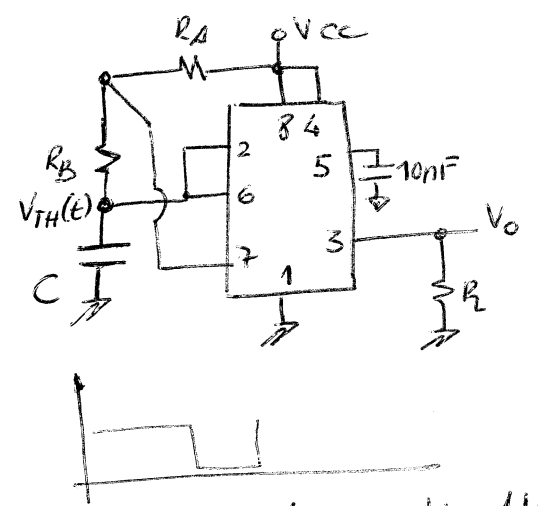


Relloje amb circuit reusador 555

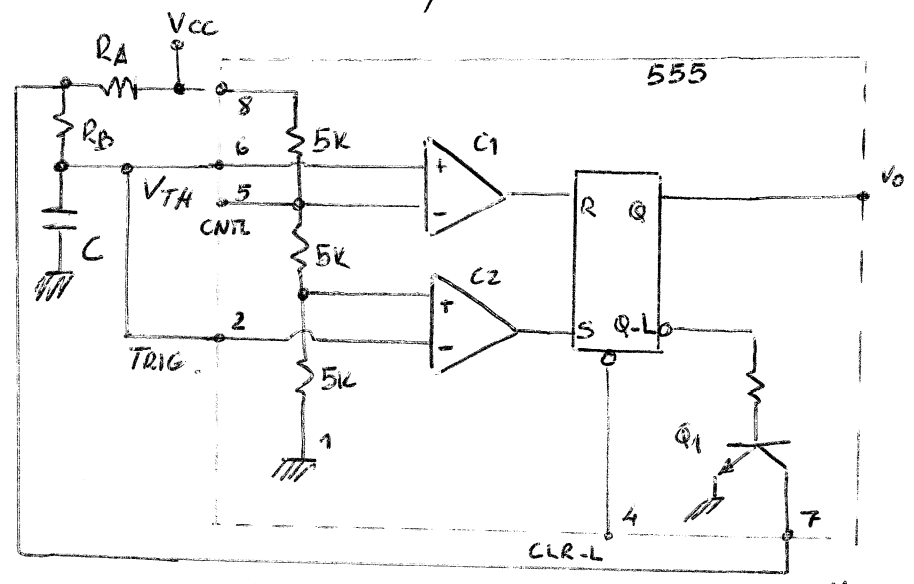
El 555 també es pot connectar com a circuit estable



Les tensions que fan canviar de nivell els comparadors són $V_{TH} = V_{TR} = \frac{1}{3} V_{CC}$
i $\frac{2}{3} V_{CC}$

- Per $t \geq 0$ $V_{TH}(0^+) = 0V$ (suposem de carregar el condensador)

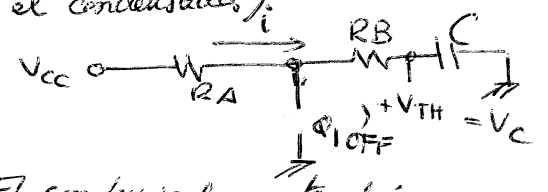$R=0$
 $S=1$ } $\Rightarrow Q=1$
 $Q-L=0 \Rightarrow Q1 \rightarrow OFF$




El condensador tendeix a carregar-se a través de RA i RB

$V_{TH} = V_{TH}(\infty) - (V_{TH}(\infty) - V_{TH}(0)) e^{-t/\tau_1}$
 $V_{TH}(\infty) = V_{CC} ; V_{TH}(0) = 0 = V_{CC} (1 - e^{-t/\tau_1})$
 $\tau_1 = (R_A + R_B)C$

Quan $t = t_0$ $V_{TH}(t_0) = \frac{V_{CC}}{3} \Rightarrow S=0$ i $Q=1$ no canvia

Per $t = t_1$ $V_{TH}(t_1) = \frac{2}{3} V_{CC} \Rightarrow R=1$
 $S=0$ } $Q=0 ; Q-L=L \Rightarrow Q1 ON$

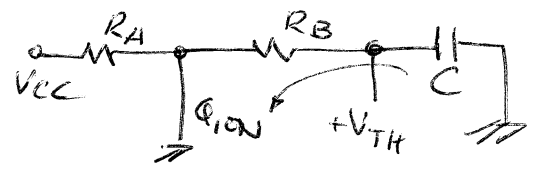EL condensador començarà a descarregar-se pel transistor Q1



$V_{TH}(t_1) = \frac{2}{3} V_{CC} = V_{CC} (1 - e^{-t/\tau_2}) \Rightarrow t_1 = \tau_2 \cdot \ln 3$

- Per $t > t_1$ $V_{TH}(\infty) = 0$
 $V_{TH}(t_1) = \frac{2}{3} V_{CC} \Rightarrow V_{TH}(t-t_1) = \frac{2}{3} V_{CC} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau_2}}$

$\tau_2 = R_B C$

Fixem-nos que de seguida passa que:


$V_{TH} < \frac{2}{3} V_{CC}$ i $R=0$
 $S=0$

i la descàrrega continua.

Quan $t = t_1$ $V_{TH}(t_2 - t_1) = \frac{V_{CC}}{3}$ i $s=1$ $R=0 \Rightarrow \phi=1$ $\phi_{L=0} \Rightarrow \phi_{OFF}$

i toquem al 1er punt equivalent de càrrega de C.
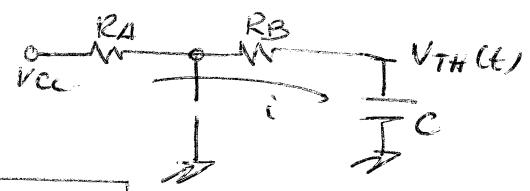
$$t_2 - t_1 = \frac{1}{3} V_{CC} = \frac{2}{3} V_{CC} e^{-\frac{(t_2 - t_1)}{\tau_2}}$$



$$(t_2 - t_1) = T_L = R_B \cdot C \cdot (\ln 2)$$

- Per $t > t_2$ $V_{TH}(t_2) = \frac{1}{3} V_{CC}$; $V_{TH}(0) = V_{CC}$ $V_{TH}(t - t_2) = V_{CC} (1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{(t - t_2)}{\tau_1}})$

Fixem-nos que just després de t_2 $V_{TH} > \frac{1}{3} V_{CC}$ i $s=0$ $R=0 \Rightarrow \phi=1$ $\phi_{L=0}$

Quan $t = t_3$ $V_{TH}(t_3 - t_2) = \frac{2}{3} V_{CC} \rightarrow R=1$ $s=0 \Rightarrow \phi=0$ $\phi_{L=1} \Rightarrow \phi_{ON}$
 és manté la intèrdis


i comença la descàrrega:

$$\frac{2}{3} V_{CC} = V_{CC} (1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{(t_3 - t_2)}{\tau_1}})$$




$$t_3 - t_2 = T_H = (R_A + R_B) C \cdot (\ln 2)$$

i així successivament

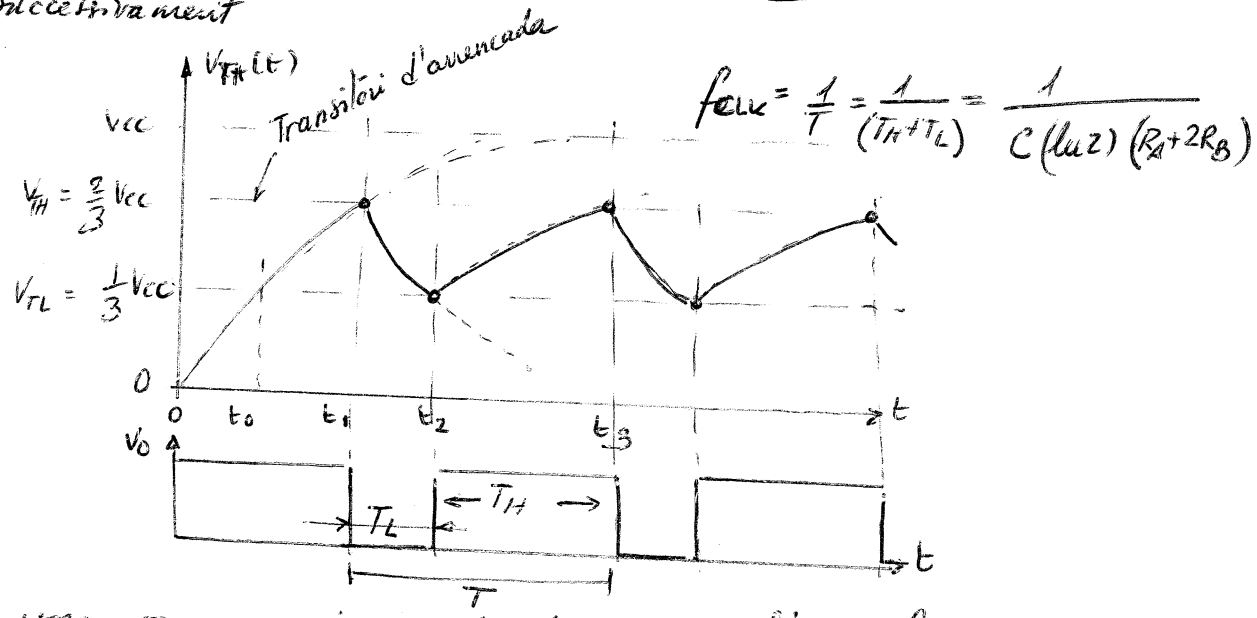

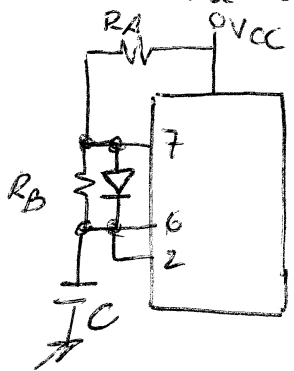Si volem una ona quadri quadrada DC $\approx 50\%$, cal que:



$T_H \approx R_A C \ln 2$ Càrrega de C (DON) (ϕ_{OFF})
 $T_L \approx R_B C \ln 2$ Descàrrega de C (DOFF) (ϕ_{ON})

$$R_A = R_B$$

$$f_{clk} \approx \frac{1}{R_A C \cdot (\ln 2)}$$